

Part 1:

$$A'B'C + A$$

Part 1: Dataflow Modeling



Call	Cancel	Q	D
0	0	0	0
0	0	1	1 ←
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1 ←
1	0	1	1 ←
1	1	0	1 ←
1	1	1	1 ←

$$\begin{aligned}
 \text{next_state} &= (Call' \cdot Cancel' \cdot Q) + (Call \cdot Cancel') + (Call \cdot Cancel) \\
 &= (Call' \cdot Cancel' \cdot Q) + Call \\
 &= Call + Cancel' \cdot Q
 \end{aligned}$$


Via K-Map:


Q \ Call/Cancel	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	1	0	1	1

$$\text{next_state} = Call + Cancel' \cdot Q$$

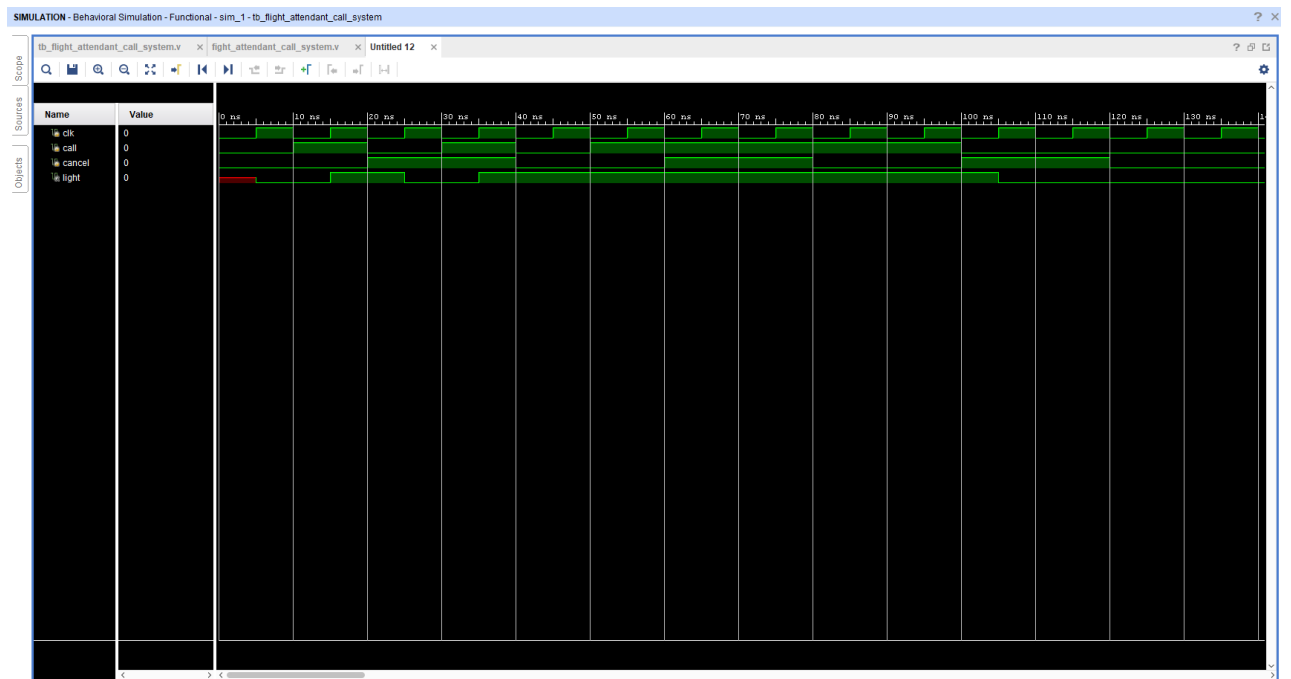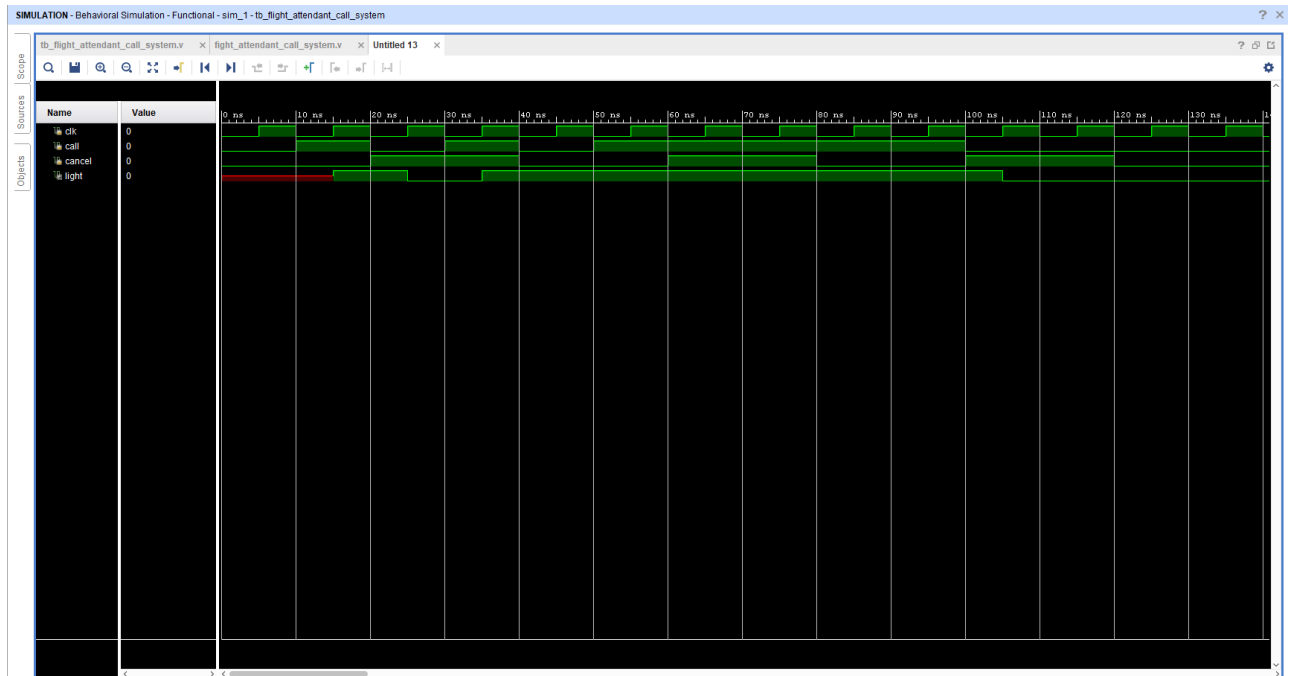

Part 2:

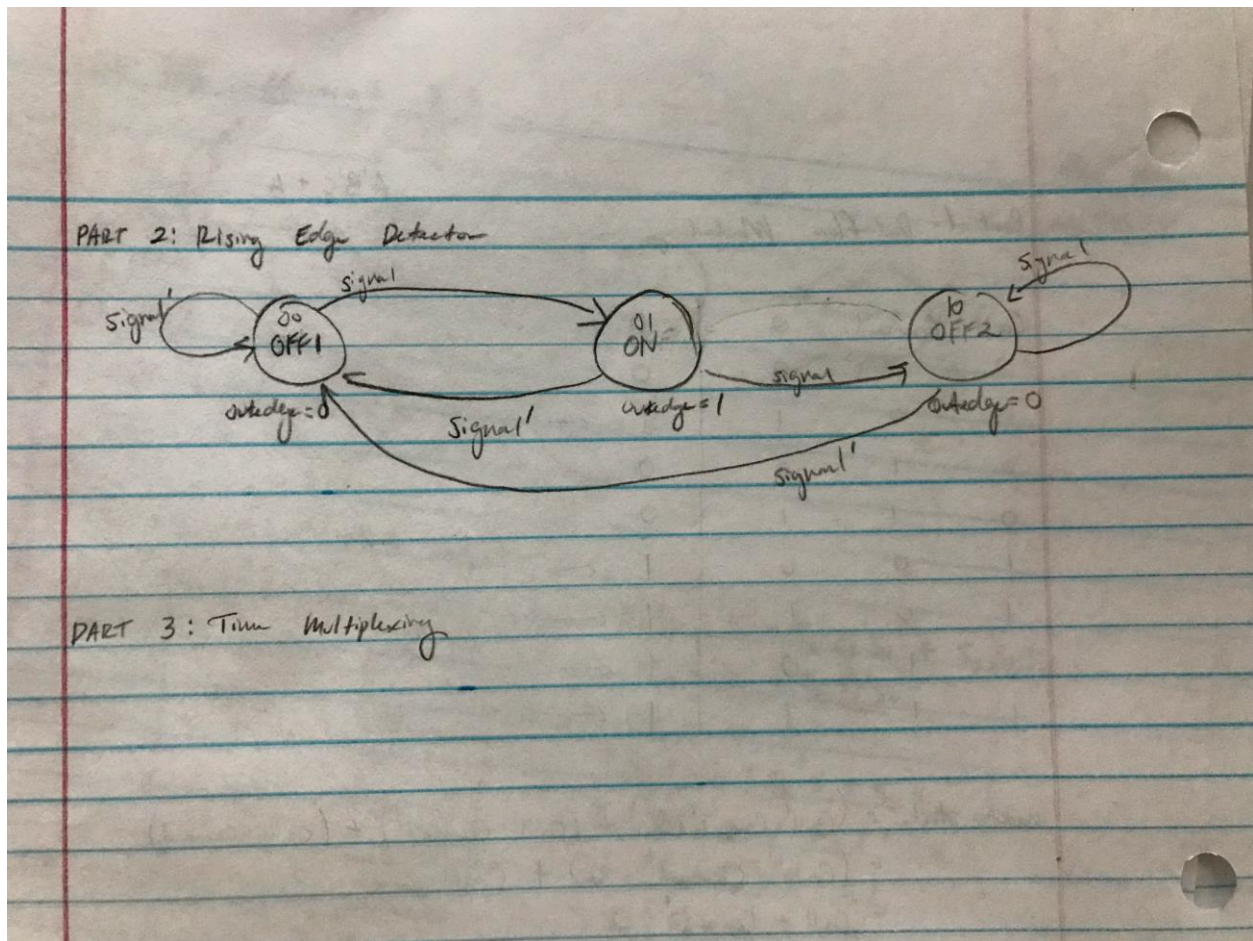

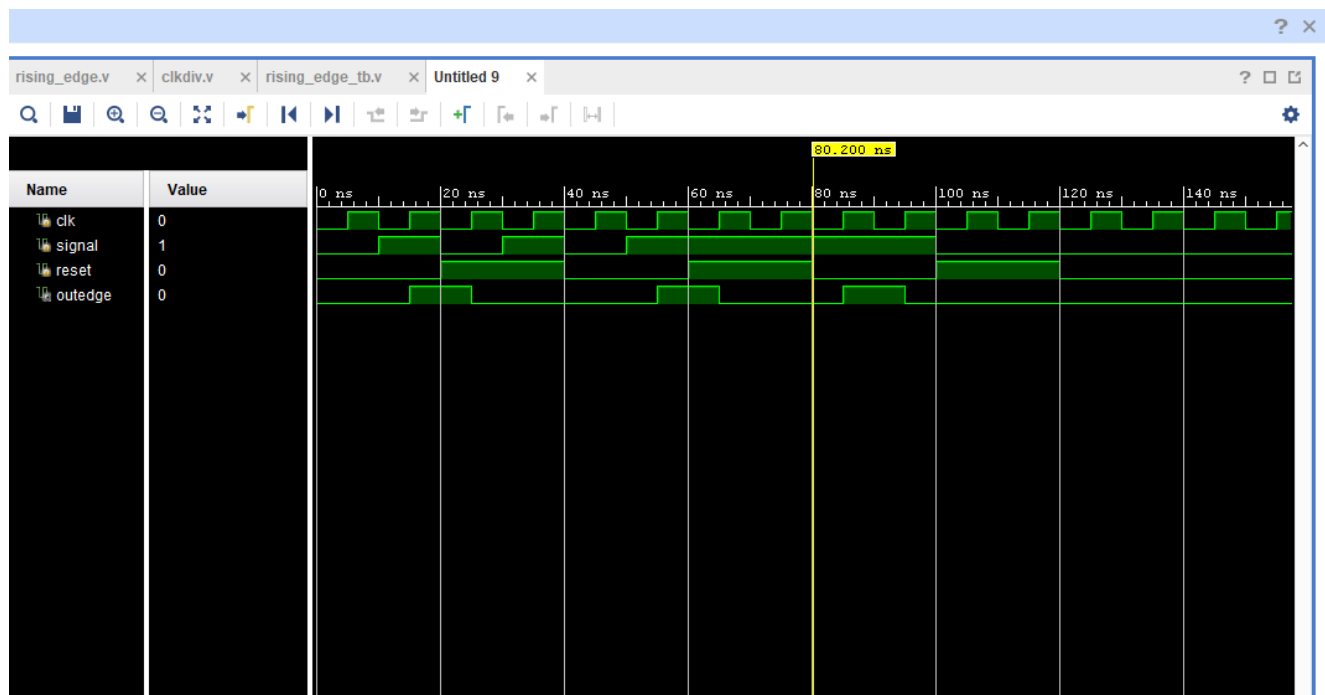

Part 3:

